

DIGITALNA LOGIKA

Minimizacija logičkih
funkcija

Minterm

- S dvije ulazne promjenljive veličine imamo četiri različite operacije logičkih umnožaka:
 - $m_0 = \overline{A} \cdot \overline{B}$, $m_1 = \overline{A} \cdot B$, $m_2 = A \cdot \overline{B}$, $m_3 = A \cdot B$
 - Primjer: tablica stanja sa jednom jedinicom na izlazu

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Minterm – logička operacija koja na izlazu daje jedinicu (1) za jednu ulaznu kombinaciju

- Ostvaruje se operacijom I-za kombinaciju iz tablice minterm
 - $m_2 = A^* \overline{B}$

Minterm

- Primjer: realizacija minterma m_2 s tri ulazne varijable
- Minterm m_2 = izlaz je 1 za ulaznu kombinaciju 010
- (binarna kombinacija koja odgovara dekadskoj vrijednosti 2- zato je m_2)
- Logička jednadžba minterma: $m_2 = \overline{A} B \overline{C}$

A	B	C	m_2
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Minterm

- Kad je potrebno ostvariti logičku operaciju koja na izlazu daje jedinicu (1) za više ulaznih kombinacija, koristi se **logički zbroj** minterma

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C$$

Zadatak 1:Napisati logički izraz za složeni sklop na temelju pripadajuće tablice stanja, te nacrtati pripadajuću logičku funkciju.

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Rješenje:

A	B	Y	
0	0	1	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	1	1	$\overline{A} \cdot B$
1	0	0	
1	1	1	$A \cdot B$

$$Y = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + A \cdot B$$


Ako je moguće, složenu logičku operaciju treba pojednostavniti.

$$Y = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + A \cdot B$$

$$Y = \overline{A} + A \cdot B$$


$$Y = (\overline{A} + A) \cdot (\overline{A} + B)$$

$$Y = \overline{A} + B$$

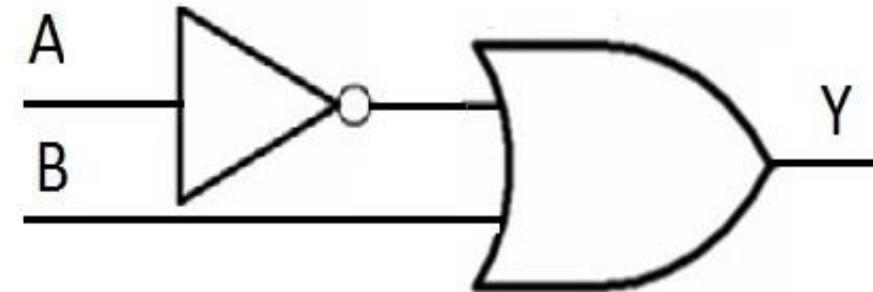


Realizirati dobivenu funkciju samo sa NI/ NILI logičkim sklopom
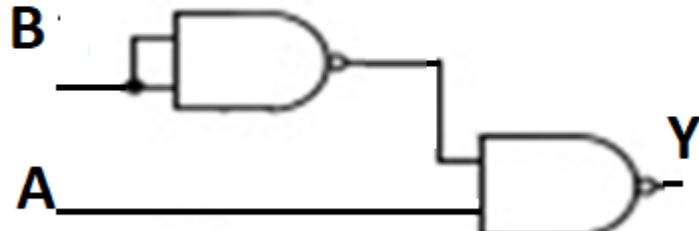
$$Y = \overline{\overline{A} \overline{B}}$$



$$Y = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}}$$

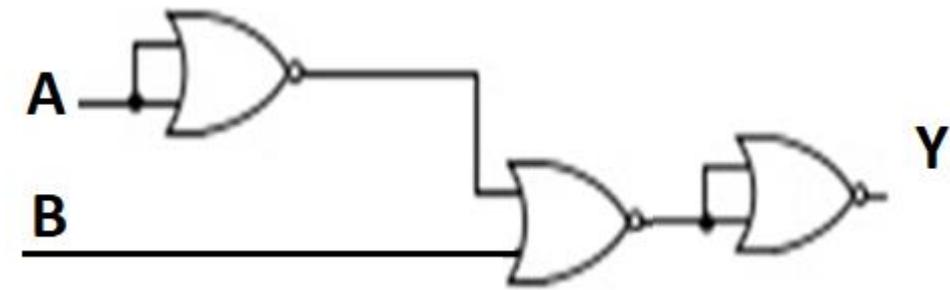

Zadatak2: Napisati tablično zadatu funkciju kao sumu minterma i kao produkt maksterma, te skraćeni oblik kanonskog zapisa funkcije

A	B	C	f	mintermi	Makstermi
0	0	0	1	m_0	M_0
0	0	1	0	m_1	M_1
0	1	0	0	m_2	M_2
0	1	1	1	m_3	M_3
1	0	0	1	m_4	M_4
1	0	1	0	m_5	M_5
1	1	0	1	m_6	M_6
1	1	1	0	m_7	M_7

- **mintermi**
- $m_0 = \bar{A} \bar{B} \bar{C}$
- $m_3 = \bar{A} B C$
- $m_4 = A \bar{B} \bar{C}$
- $m_6 = A B \bar{C}$
- **Makstermi**
- $M_1 = A + B + \bar{C}$
- $M_2 = A + \bar{B} + C$
- $M_5 = \bar{A} + B + \bar{C}$
- $M_7 = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

Rješenje:

Funkcija kao suma minterma

$$f = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B C + A \bar{B} \bar{C} + A B \bar{C} = \Sigma (0,3,4,6)$$

Funkcija kao produkt Maksterma

$$\begin{aligned} f &= (A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) = \\ &= \Pi(1,2,5,7) \end{aligned}$$

Zadatak 3: Na osnovu tablice stanja napisati logički izraz pa nacrtati dobivenu funkciju.

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$$

$$A \cdot B \cdot \bar{C}$$


$$f(A,B,C) = \Sigma(0,1,6)$$

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot (\bar{C} + C) + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

$$\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

Realizacija logičke funkcije samo sa I; ILI i NE logičkim sklopovima

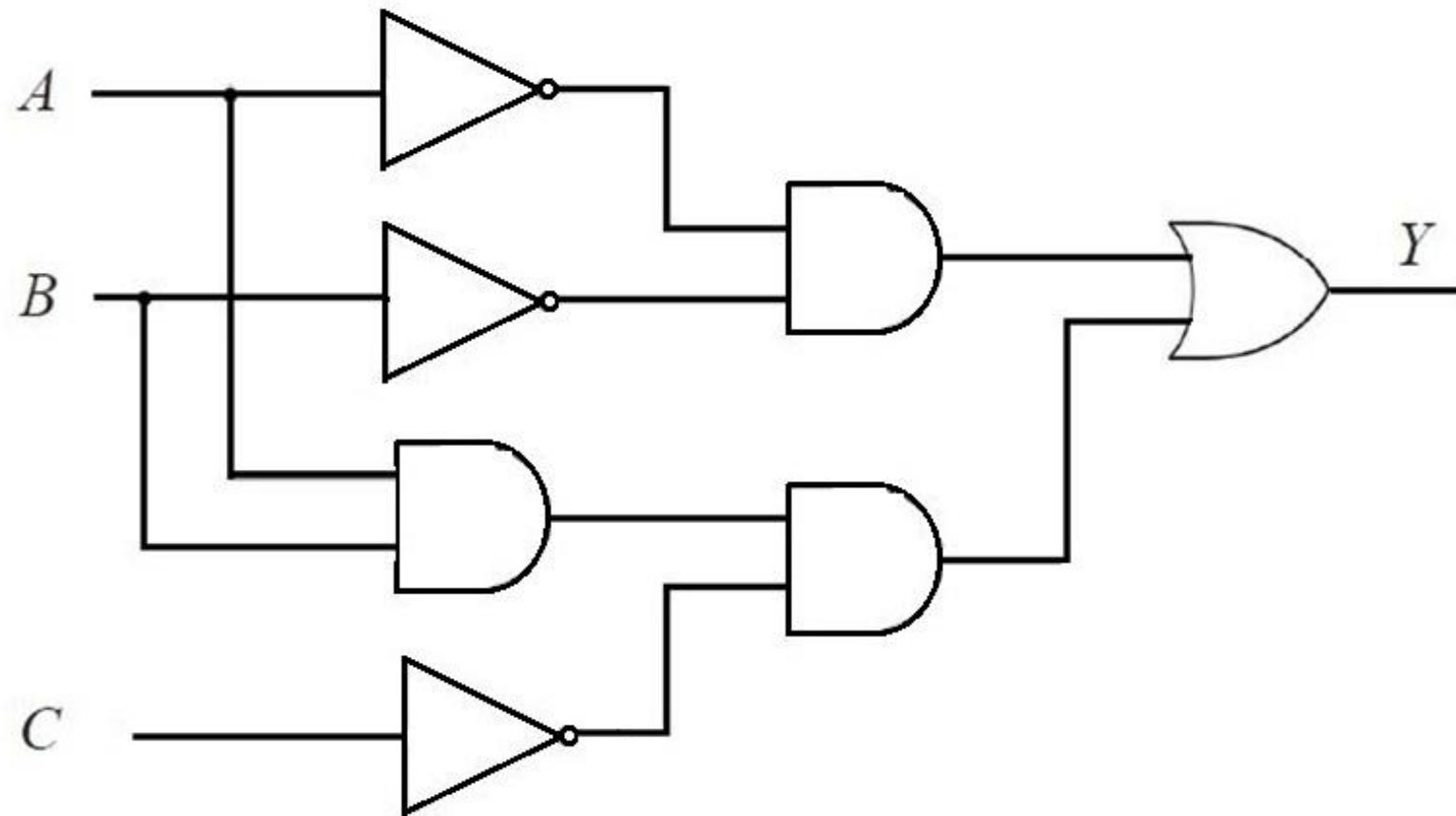

Zadatak 4: Za koju je trojku ulaznih varijabli izraz istinit (prvo minimizirati)?

$$\overline{A \cdot (\overline{B + C})} \cdot \overline{(A + \overline{B} \cdot \overline{C})}$$

Rješenje:

$$\overline{A} \cdot \overline{\overline{B + C}} \cdot \overline{(A + \overline{B} \cdot \overline{C})}$$

$$\overline{A} + \overline{\overline{B + C}} \cdot \overline{(A \cdot B \cdot C)}$$

$$\overline{(A + B + C)} \cdot \overline{(A \cdot B \cdot C)}$$

$$\overline{A} \cdot \overline{A} \cdot B \cdot C + B \cdot \overline{A} \cdot B \cdot C + C \cdot \overline{A} \cdot B \cdot C$$

$$\overline{A} \cdot B \cdot C$$


A	B	C	\bar{A}	Y
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

$$\bar{A} \bullet B \bullet C$$

Zadatak 5: Na osnovu tablice stanja napisati logički izraz te nacrtati pripadajuću shemu.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

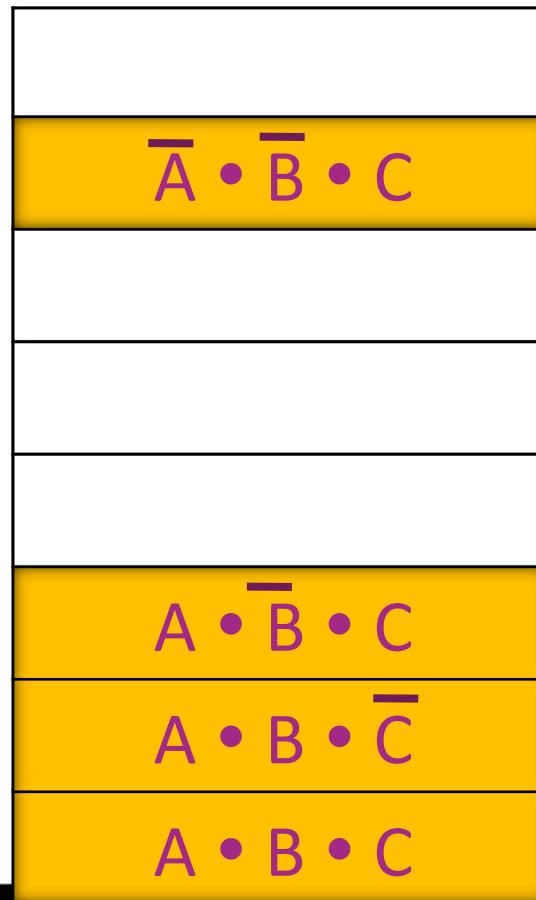


$$f(A,B,C) = \Sigma(1,5,6,7)$$

$$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$


$$\overline{B} \cdot C \cdot (\overline{A} + A) + A \cdot B \cdot (\overline{C} + C)$$

$$\overline{B} \cdot C + A \cdot B$$

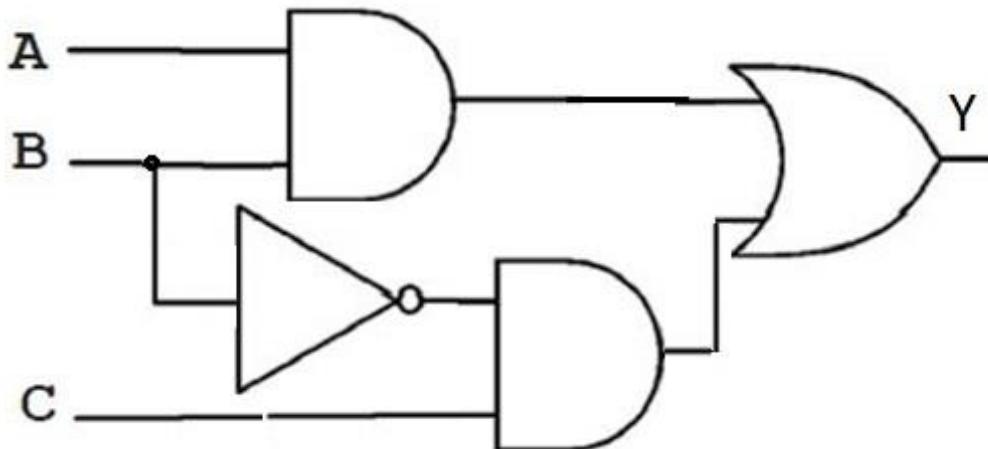

Realizacija logičke funkcije samo sa NI logičkim sklopom

$$Y = \overline{\overline{B} \cdot C + A \cdot B}$$
$$Y = \overline{\overline{\overline{B} \cdot C} \cdot \overline{A \cdot B}}$$

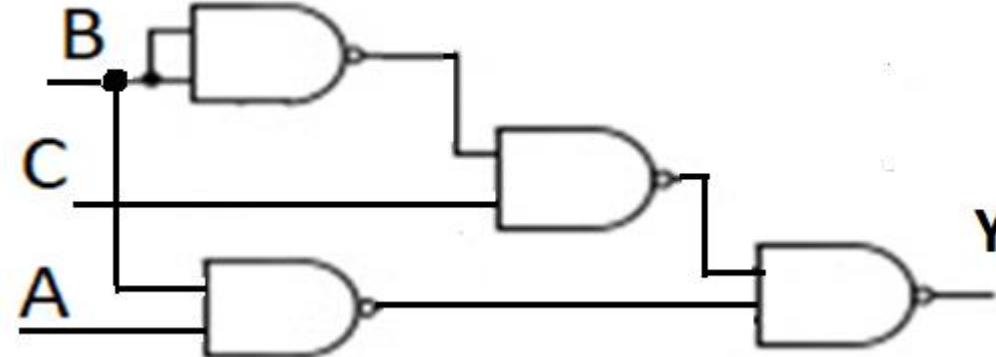

Zadatak 7: Prikazati funkciju tablicom kombinacija

$$f(A,B,C) = A \bar{B} + ABC + A \bar{B} C$$

$$f_1 = A \bar{B}$$

$$f_2 = ABC$$

$$f_3 = A \bar{B} C$$

A	B	C	\bar{A}	\bar{B}	\bar{C}	f1	f2	f3	f
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1

7a. Prikazati funkciju kao sumu minterma

$$f(A,B,C) = A \bar{B} + A B C + A \bar{B} C$$

A	B	C	f	mintermi
0	0	0	0	m_0
0	0	1	0	m_1
0	1	0	0	m_2
0	1	1	0	m_3
1	0	0	1	m_4
1	0	1	1	m_5
1	1	0	0	m_6
1	1	1	1	m_7

$$f(A,B,C) = A \bar{B} \bar{C} + A \bar{B} C + A B C$$

$$f(A,B,C) = \Sigma(4,5,7)$$

7b. Prikazati funkciju kao produkt maksterma

A	B	C	f	Makstermi
0	0	0	0	M_0
0	0	1	0	M_1
0	1	0	0	M_2
0	1	1	0	M_3
1	0	0	1	M_4
1	0	1	1	M_5
1	1	0	0	M_6
1	1	1	1	M_7

$$f(A, B, C) = \prod(0, 1, 2, 3, 6)$$

$$f = M_0 * M_1 * M_2 * M_3 * M_6$$

$$f = (A+B+C)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})(A+B+C)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$$

Zadatak 8: Zadana je logička funkcija f u obliku tablice kombinacija. Napisati logičku funkciju u oba kanonska oblika. Primjenom zakona logičke algebre pokazati da su obje funkcije jednake

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Rješenje:

$$f(A,B,C) = \Sigma(1,3,4,6,7)$$

$$f(A,B,C) = \Pi(0,2,5)$$

Zadatak 9:Napisati logičku funkciju

$f(A,B,C,D)=\Sigma(1,4,7,8,12)$

A	B	C	D	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1

A	B	C	D	f
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Zadatak 10: Napisati logičku funkciju

$$f(A,B,C,D) = \Pi(0,3,4,7,10)$$

A	B	C	D	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0

A	B	C	D	f
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Zadatak 11: Primjenom algebarskih transformacija pretvoriti u kanonski oblik ove logičke funkcije:

$$f_1 = AB + A\bar{C}$$

$$f_2 = \overline{ABC}$$

$$f_1 = A * B * (C + \bar{C}) + A * (B + \bar{B}) * \bar{C}$$

$$= A * B * C + A * B * \bar{C} + A * B * \bar{C} + A * \bar{B} * \bar{C}$$

$$= m_4 + m_6 + m_7$$

$$= \Sigma(4,6,7)$$

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Zadatak 12: Zadanu logičku funkciju izraziti u obliku sume minterma (kanonski zapis). Primijeniti algebarske transformacije.

$$f(ABC) = AB + \bar{A}C$$

$$= AB(C + \bar{C}) + \bar{A}(B + \bar{B})C$$

$$= ABC + ABC\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$$

111 110 011 001

$$f(A,B,C) = \Sigma(1,3,6,7)$$

Zadatak 13: Zadanu funkciju primjenom algebarskih transformacija prikazati kao sumu standardnih produkata

$$\begin{aligned}f_1 &= \overline{AC} + \overline{BD} + \overline{CD} \\&= A^*1^*\overline{C}^*1 + 1^*B^*1^*D + 1^*1^*\overline{C}^*D \\&= A^*(\underline{B} + \overline{\underline{B}})^*\overline{C}^*(\underline{D} + \overline{\underline{D}}) + (\underline{A} + \overline{\underline{A}})^*\underline{B}^*(\underline{C} + \overline{\underline{C}})^*\underline{D} + (\underline{A} + \overline{\underline{A}})^*(\underline{B} + \overline{\underline{B}})^*\overline{C}^*\underline{D} \\&= ABCD + ABCD \\&= m_{13} + m_8 + m_9 + m_{12} + m_{15} + m_7 + m_5 + m_1 \\&= \Sigma(1, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15)\end{aligned}$$

Zadatak 14: Zadanu logičku funkciju izraziti u obliku sume minterma

$$\begin{aligned}f(A,B,C,D) &= ACD + BCD + A\bar{C}\bar{D} + BD \\&= AC(D + \bar{D}) + BCD + BD \\&= AC + BD(C + 1) = AC + BD\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= \overline{ABCD} + \overline{ABC\bar{D}} + \overline{AB\bar{C}D} + \overline{A\bar{B}CD} + \overline{A\bar{B}C\bar{D}} + \overline{A\bar{B}\bar{C}D} + \overline{ABC\bar{D}} \\f(A,B,C,D) &= \Sigma(5, 7, 10, 11, 13, 14, 15)\end{aligned}$$





Kako logičke funkcije realizirati sa jednim tipom logičkih sklopova?


- moguće samo sa NI ; NILI logičkim sklopovima
- -možemo koristiti dvije metode:
- A) tablično

Sklop se u prvom koraku realizira osnovnim logičkim sklopovima (I, ILI, NE)


Zatim se svaki od sklopova zamjeni s odgovarajućom kombinacijom NI, odnosno NILI sklopova prema narednoj tablici:

Kako pomoću NI i NILI realizirati I, ILI i NE logički sklop...

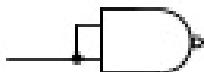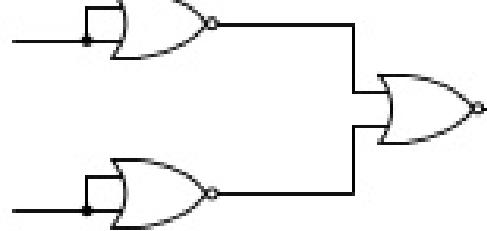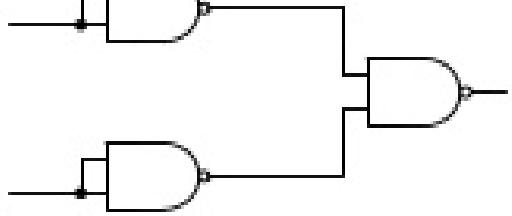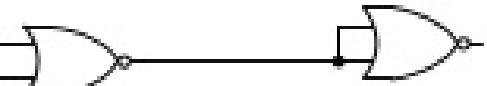	NI	NILI
NE		
I		
ILI		

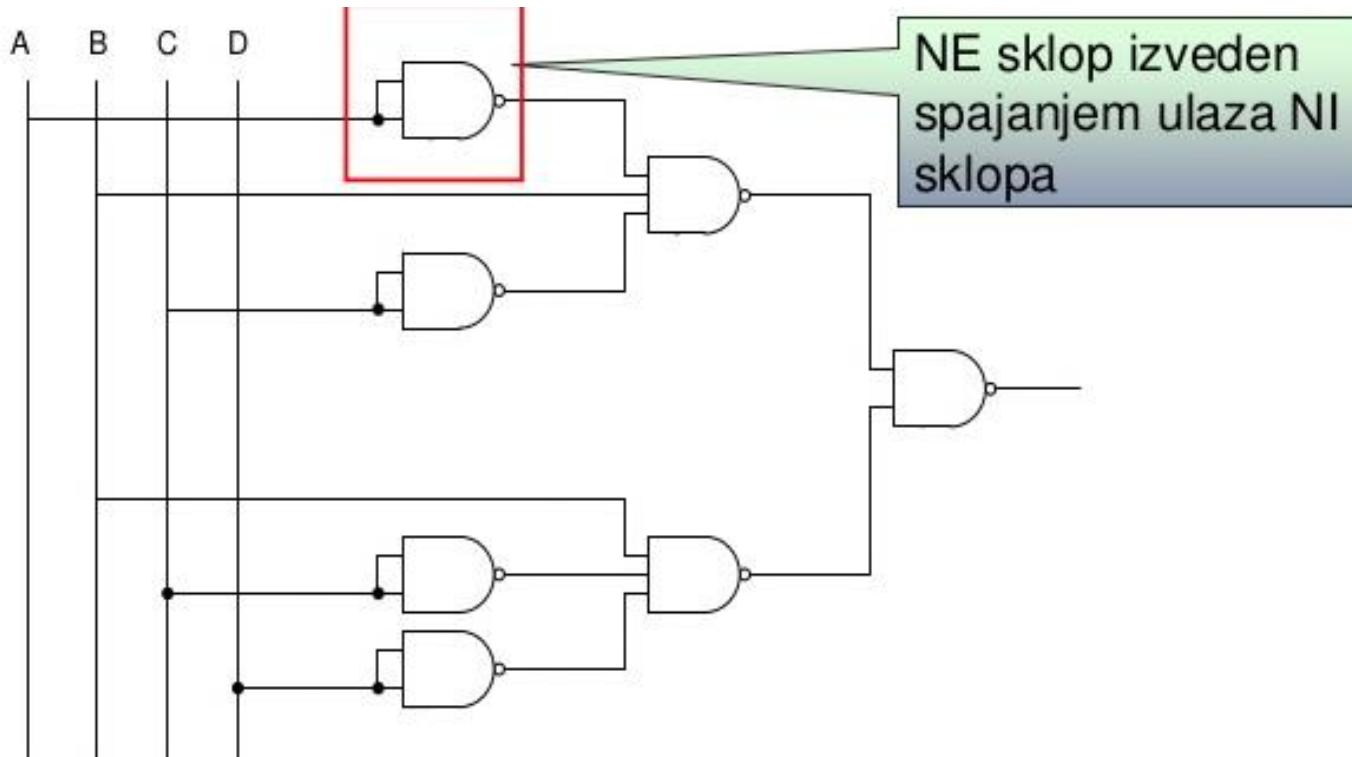

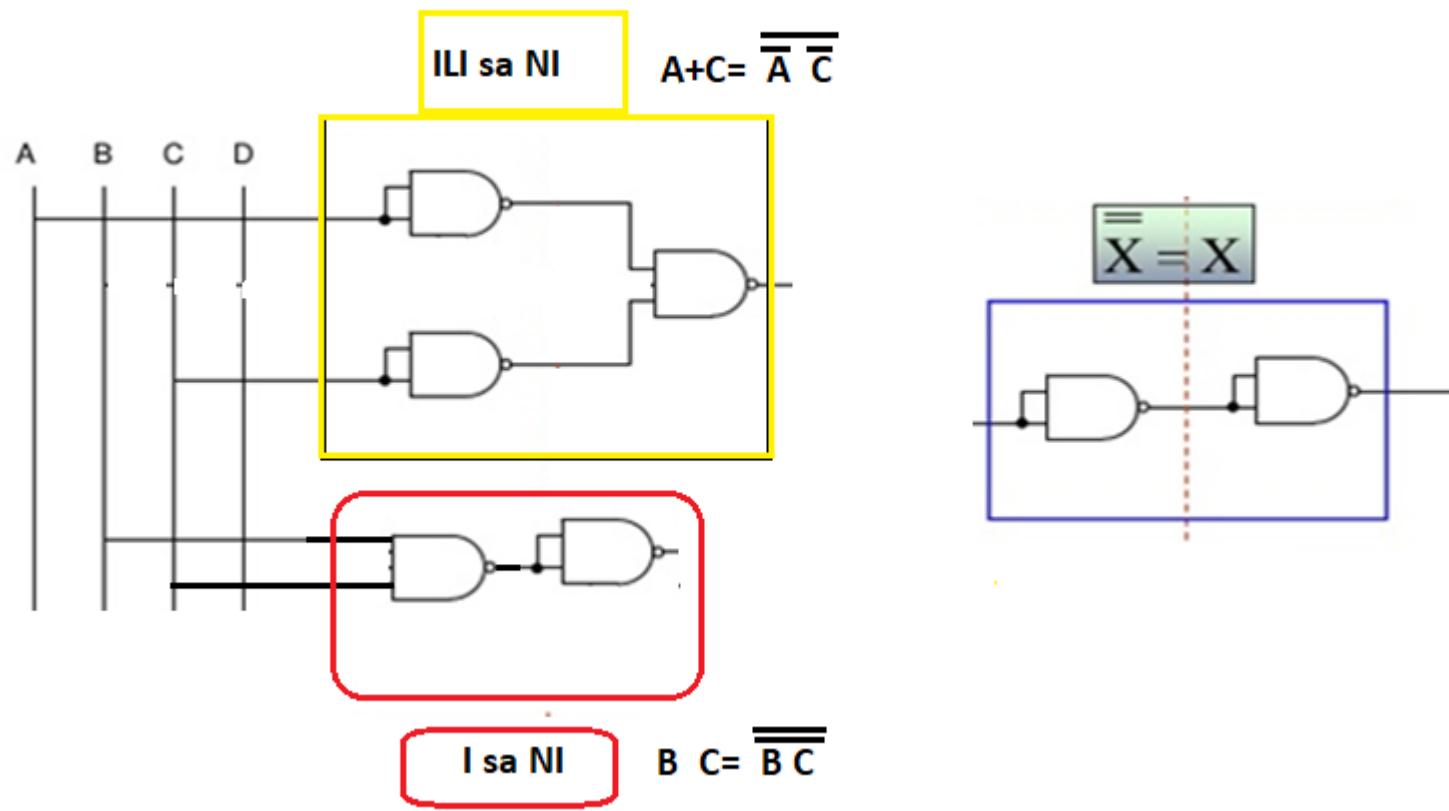NE sklop izведен
spajanjem ulaza NI
sklopa



b)algebarski

Na zadatu funkciju prvo se primjeni dvostruki komplement sa čime ona ne mijenja značenje

Zatim se primjeni jedno od De Morganovih pravila

$$Y = \overline{\overline{ABC}} + \overline{\overline{BCD}} = \overline{\overline{\overline{ABC}}} + \overline{\overline{BCD}} = \\ = \overline{\overline{\overline{ABC}}} \cdot \overline{\overline{BCD}}$$

Dvostruki komplement


De Morganovo pravilo

$$\overline{\overline{X}} = X$$

$$\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

Zadatak 15: Uporabom sklopova NI nacrtati shemu sklopa za logičku operaciju $Y = A + B \cdot C$


$$Y = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$$

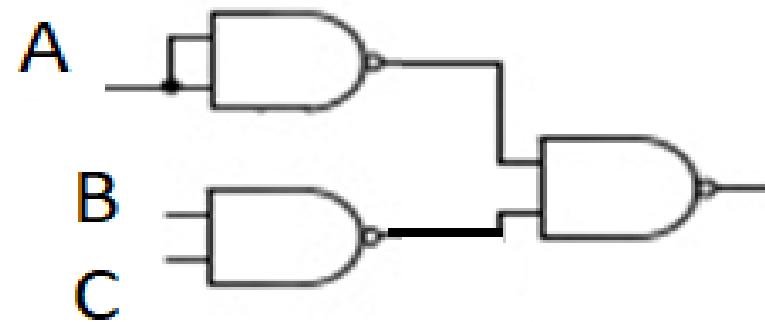

Zadatak 16: Uporabom sklopova NILI nacrtati shemu sklopa za logičku operaciju $Y = A + B \cdot C$

$$Y = A + \overline{\overline{B}} + \overline{\overline{C}}$$


$$Y = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{\overline{B}}} + \overline{\overline{\overline{C}}}$$

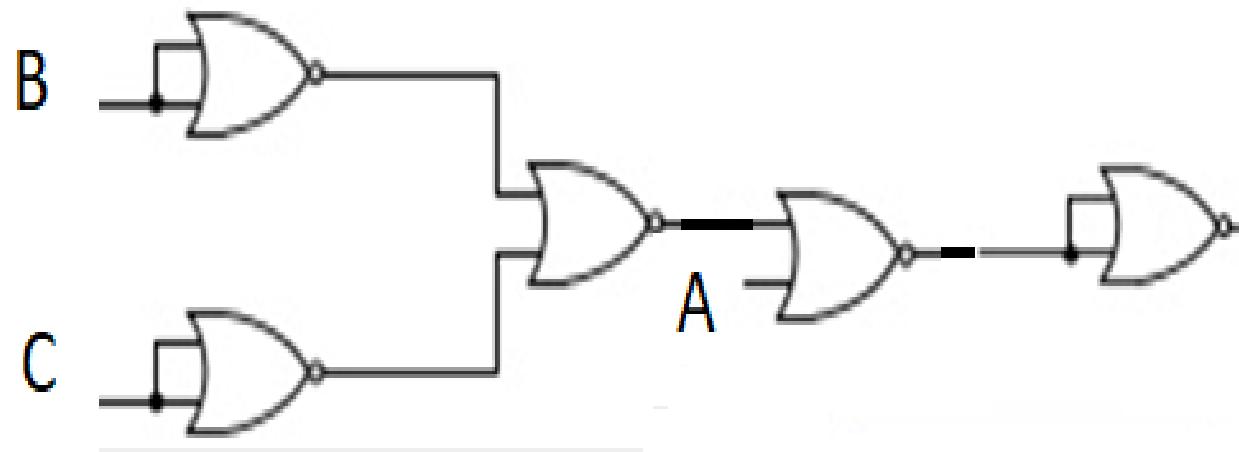

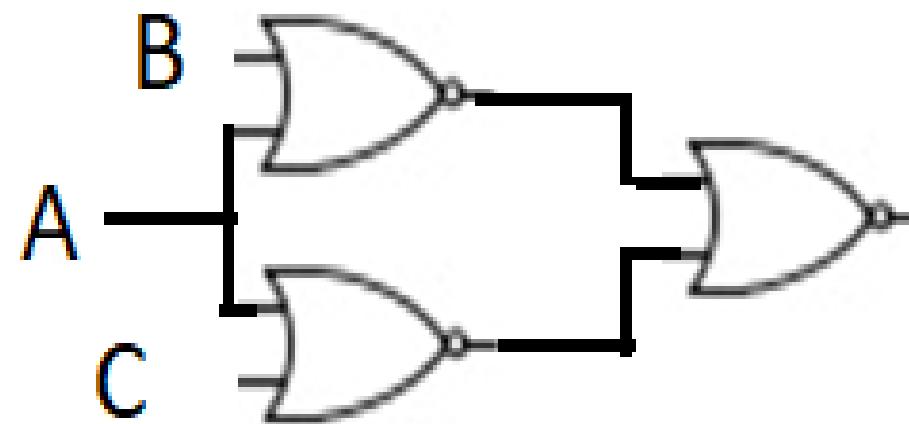Zadatak 17:Nacrtati shemu sklopa izvedenog samo uporabom sklopova NILI za logičku operaciju:

$$Y = (A + B) \cdot (A + C)$$

$$Y = \overline{\overline{(A + B)} + \overline{(A + C)}}$$



Zadaci za vježbu:

- 1. Na temelju zadane tablice stanja napisati logičku funkciju pomoću:a) sume minterma;
 - b) produkta maksterma. Minimizirati funkcije pravilima logičke algebre,
 - te je nacrtati samo sa NI logičkim sklopovima.
-
- 2. Algebarskim transformacijama proširiti zadane funkcije i
 - napisati kanonski oblik funkcije i skraćeni zapis iste, te pripadajuću tablicu stanja:
 - a) $f(ABC)=\overline{AB}+\overline{AC}$
 - b) $f(ABC)=A\overline{BC}+AB(\overline{C}+B)$

A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0