



# DIGITALNA LOGIKA

**Brojila**
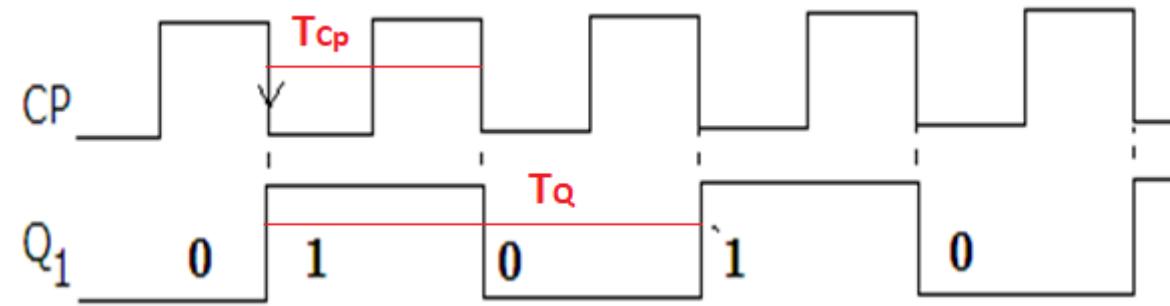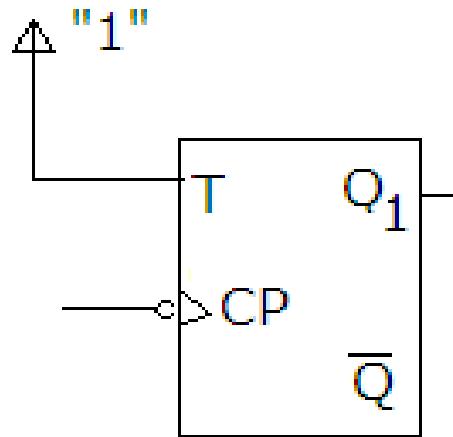
# Binarna brojila

- slijedni (sekvencijski ) sklopovi-ponavljaju stanja
- služe za brojanje impulsa i za dijeljenje frekvencije
- osnova je T bistabil ili kratko spojeni JK bistabil
- binarna brojila dijele se na asinkrona i sinkrona

Primjer 1: Odrediti način brojanja tako spojenog bistabila,ako je početno stanje bistabila  $Q_n=0$ .




**Zaključak:** Broji dva različita stanja i dijeli frekvenciju signala Cp sa dva


$$T_Q = 2 * T_{CP}$$

$$f_Q = f_{CP}/2$$

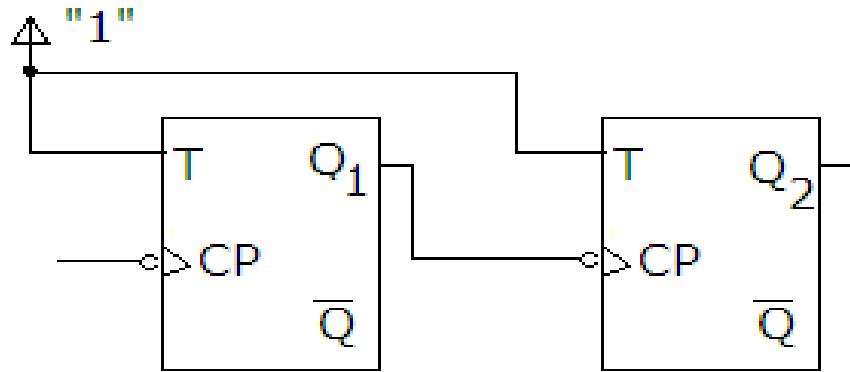**Primjer 2: Odrediti način brojanja spojenih bistabila sa sheme, ako su početna stanja bistabila  $Q_n=0$ .**



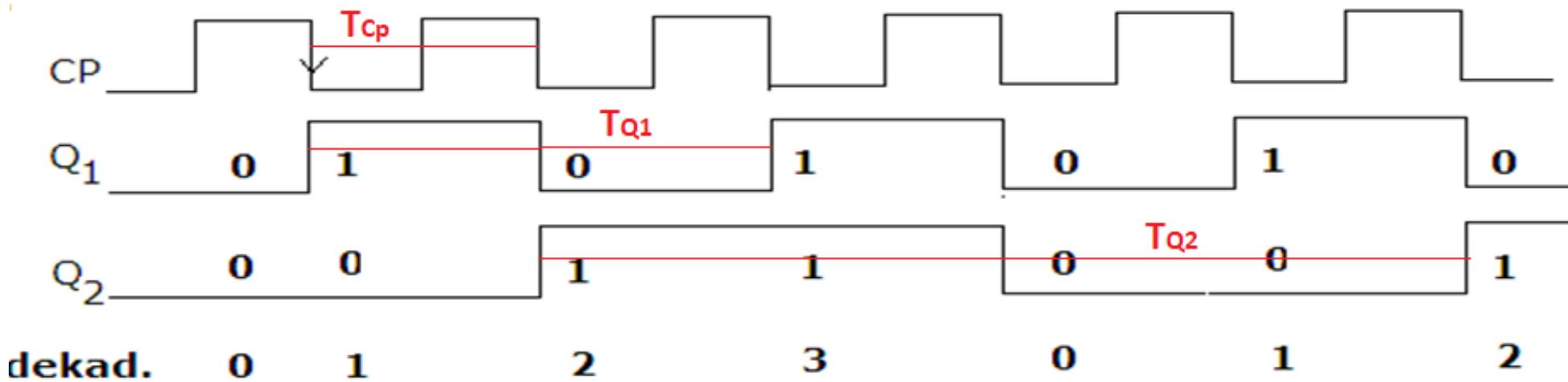
$$T_{Q2} = 2 * T_{Q1} = 4 * T_{CP}$$
$$f_{Q2} = f_{Q1}/2 = f_{CP}/4$$



# Asinkrona [ripple] brojila


- promjena stanja prvog bistabila uzrokuje serijsku promjenu stanja slijedećih u nizu
- izlaz prethodnog pobuđuje slijedeći bistabil
- (Q bistabila spojen na Cp ulaz slijedećeg bistabila)
- asinkrona brojila: bistabili *ne mijenjaju stanje sinkrono sa zajedničkom pobudom*
- jednostavnija, jeftinija, sporija
- Broje  $2^n$  stanja
- Na prethodna dva slajda nacrtane su sheme asinkronih brojila

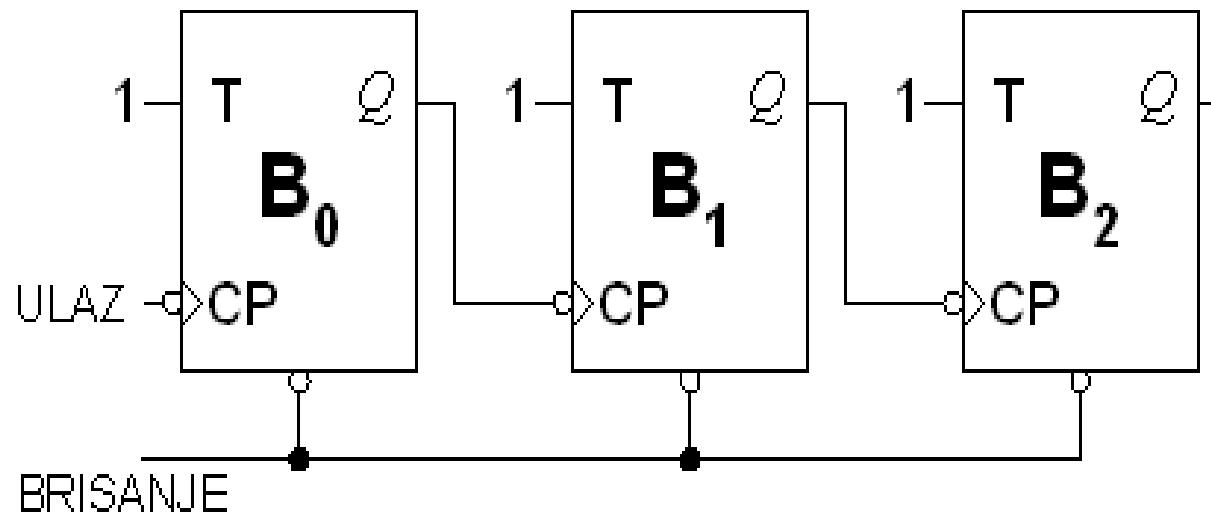**Zadatak: Nacrtati shemu trobitnog binarnog asinkronog brojila i analizirati rad prikazom tablice stanja i vremenskog dijagrama. Zaključak--broji  $2^n(8)$  stanja (od 0 do  $2^n - 1(7)$ )**



CIKLUS	CLR	CP	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	dekadska vrijednost
			0	1	0	0
0	0	X	0	0	0	0
1	1	↓	0	0	1	1
1	2		0	1	0	2
1	3		0	1	1	3
1	4		1	0	0	4
1	5		1	0	1	5
1	6		1	1	0	6
1	7		1	1	1	7
8			0	0	0	0


# Trobitno binarno asinkrono brojilo

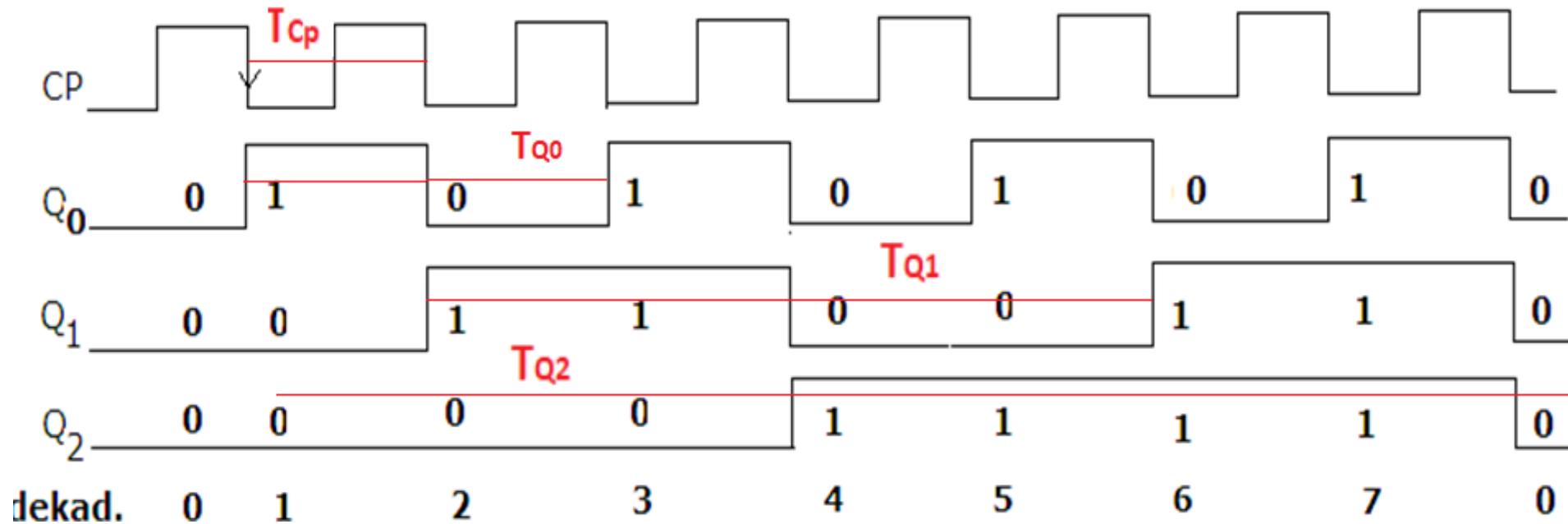

## Zaključak:

- Trobitno binarno asinkrono brojilo broji 8 različitih stanja; tj. broji, gledano dekadski, od 0 do 7
- -svaki bistabil dijeli frekvenciju signala Cp sa dva, tako da  $B_0$  dijeli sa 2,  $B_1$  sa 4, a  $B_2$  sa 8

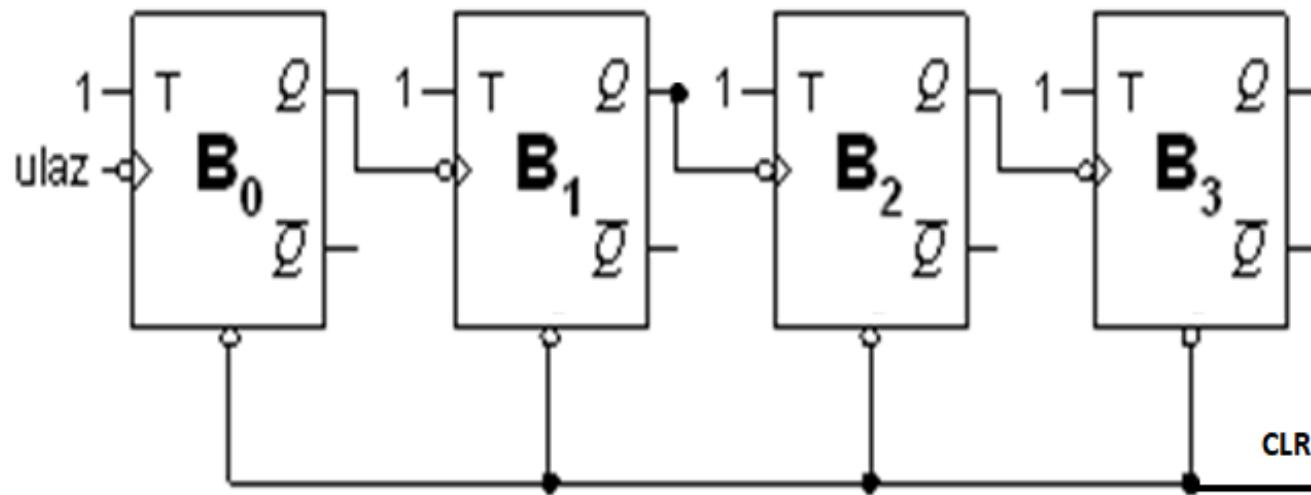**Zadatak: Nacrtati shemu četverobitnog binarnog asinkronog brojila i analizirati rad prikazom tablice stanja i vremenskog dijagrama. Zaključak--broji 16 stanja (od 0 do15)**




CLR	CP	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>
0	x	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1
1	2	0	0	1	0
1	3	0	0	1	1
1	4	0	1	0	0
1	5	0	1	0	1
1	6	0	1	1	0
1	7	0	1	1	1
1	8	1	0	0	0
1	9	1	0	0	1
10		1	0	1	0
		....	....		
15		1	1	1	1
16		0	0	0	0

## Zaključak:


- Četverobitno binarno asinkrono brojilo broji 16 različitih stanja; tj. broji, gledano dekadski, od 0 do 15
- -svaki bistabil dijeli frekvenciju signala  $C_p$  sa dva, tako da  $B_0$  dijeli sa 2,  $B_1$  sa 4, a  $B_2$  sa 8, a  $B_3$  sa 16

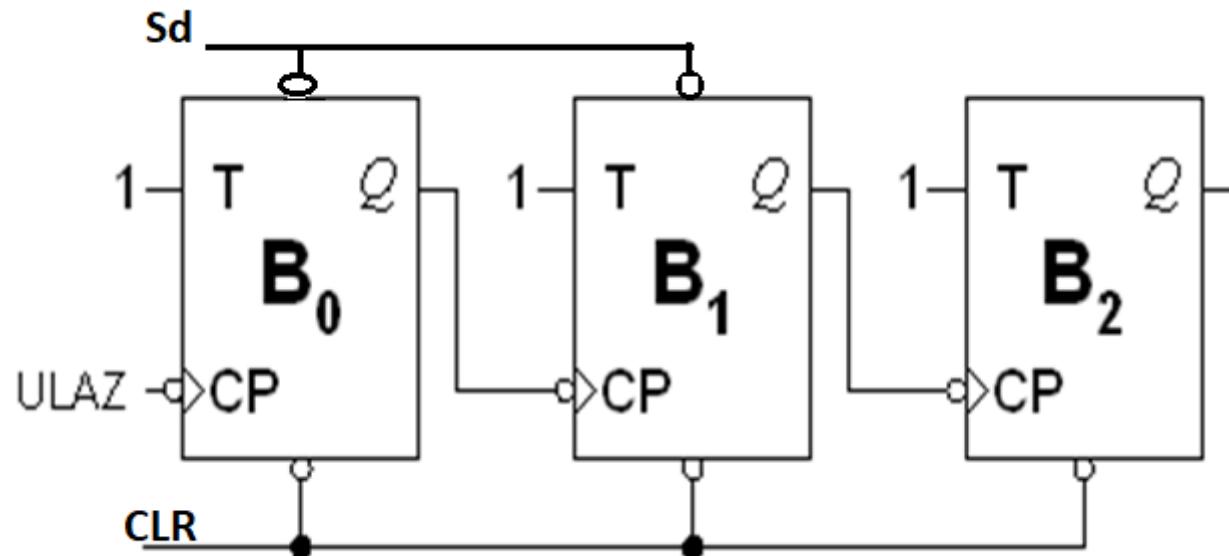**Zadatak: Nacrtati shemu trobitnog binarnog asinkronog brojila sa početnim stanjem 011 ( $B_2B_1B_0=011$ ) i napisati pripadajuću tablicu stanja.**



Sd	CP	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	dekadска vrijednost
0	X	0	1	1	3
1	1 ↓	1	0	0	4
1	2	1	0	1	5
1	3	1	1	0	6
1	4	1	1	1	7
1	5	0	0	0	0
1	6	0	0	1	1
1	7	0	1	0	2

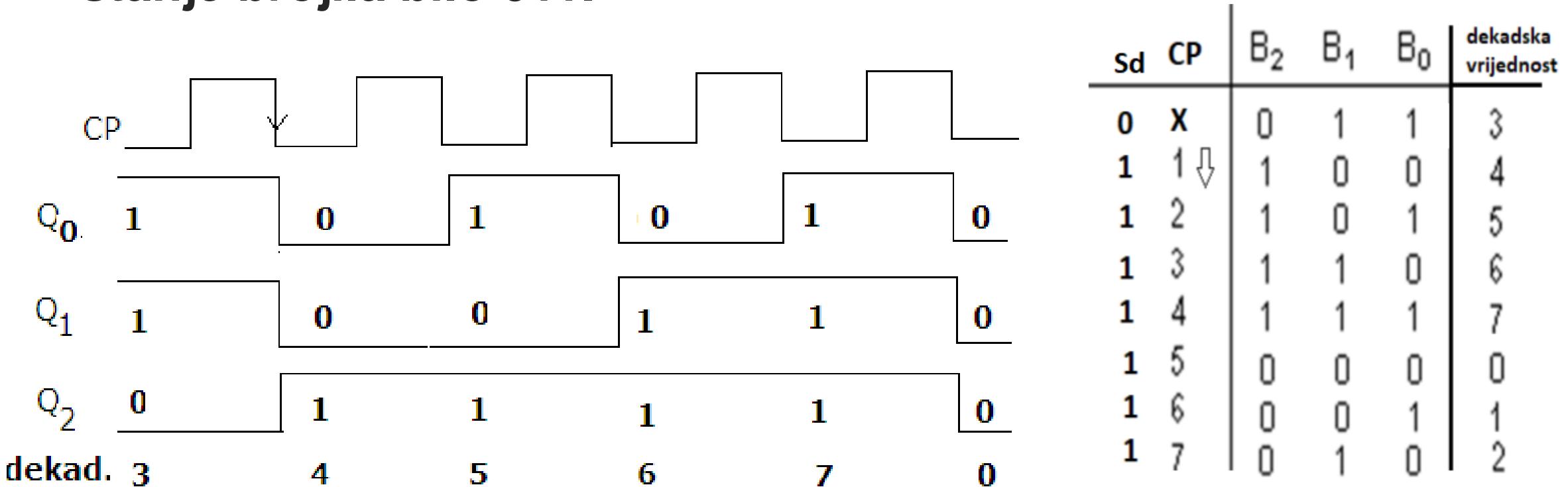**Zadatak:** Nacrtati vremenski dijagram za trobitno binarno asinkrono brojilo kroz sljedećih 5 impulsa, ako je početno stanje brojila bilo 011.



# Kako realizirati brojilo koje broji do broja koji nije potencija broja dva?


- -pomoću CLR (Cd) asinkronog ulaza i logičkog sklopa NI (ako je aktivni signal CLR ulaza 0) koji se spaja na izlaze Q bistabila koji su u stanju „1” za binarnu kombinaciju koja odgovara broju stanja koje želimo brojati

Brojilo modulo  $m$ ,  $m \neq 2^n$

→ prekid ciklusa binarnog brojanja  
korištenjem asinkronih ulaza bistabila

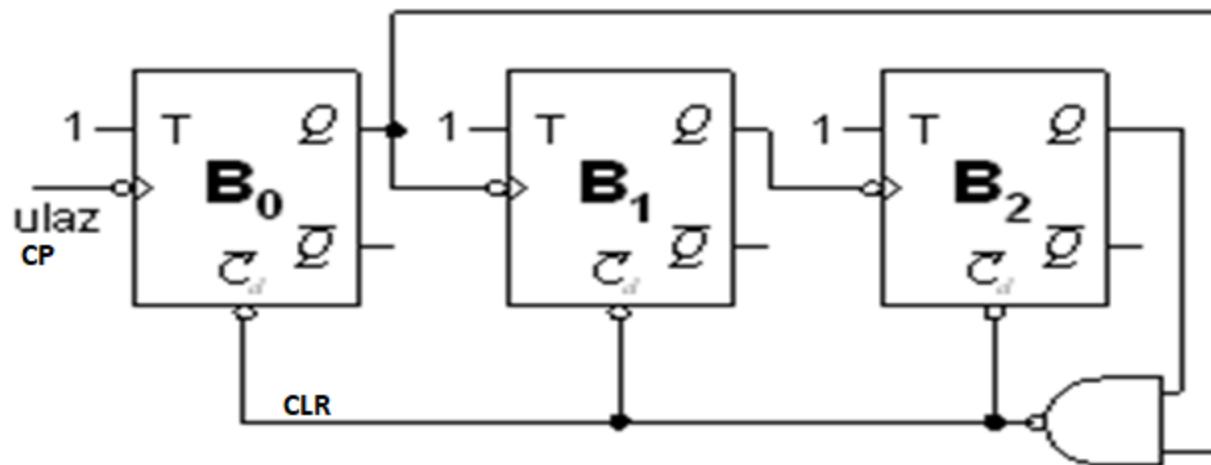
## Zadatak: Realizirati brojilo koje broji 5 stanja i napisati pripadajuću tablicu stanja

- Izvedba sa 3 T-bistabila
- Broji 5 stanja – od 0-4 dekadski
- Na 5. impulsu resetiramo brojilo




Cd	CP	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	dek
0	x	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	2	0	1	0	2
1	3	0	1	1	3
1	4	1	0	0	4
5≡0		1	0	1	/
1		0	0	0	0
1	6	0	0	1	1
1	7	0	1	0	2

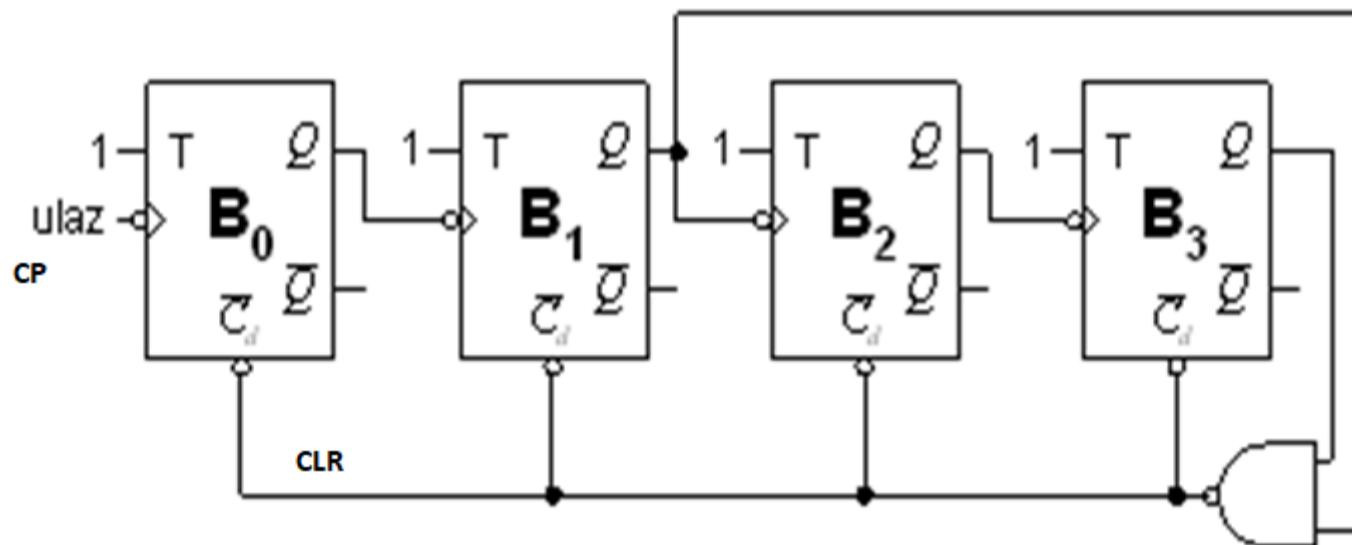**Zadatak: Realizirati brojilo koje broji 10 stanja i napisati pripadajuću tablicu stanja**




$\bar{CLR}$	CP	$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	X	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1
1	2	0	0	1	0
1	3	0	0	1	1
1	4	0	1	0	0
1	5	0	1	0	1
1	6	0	1	1	0
1	7	0	1	1	1
1	8	1	0	0	0
1	9	1	0	0	1
0	10 ≡ 0	1	0	1	0
1	11	0	0	0	1

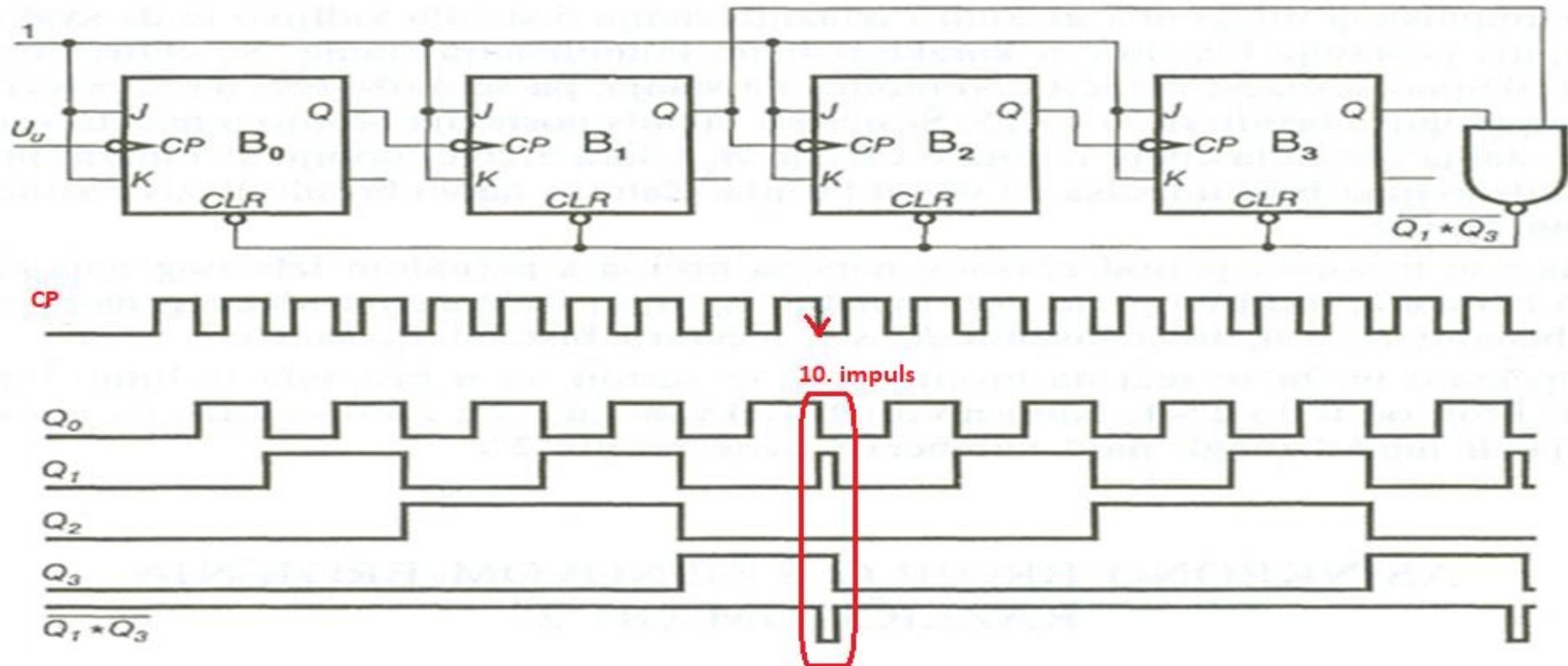**Zadatak: Realizirati dekadno brojilo sa JK bistabilima i nacrtati vremenski dijagram (broji 10 stanja)**




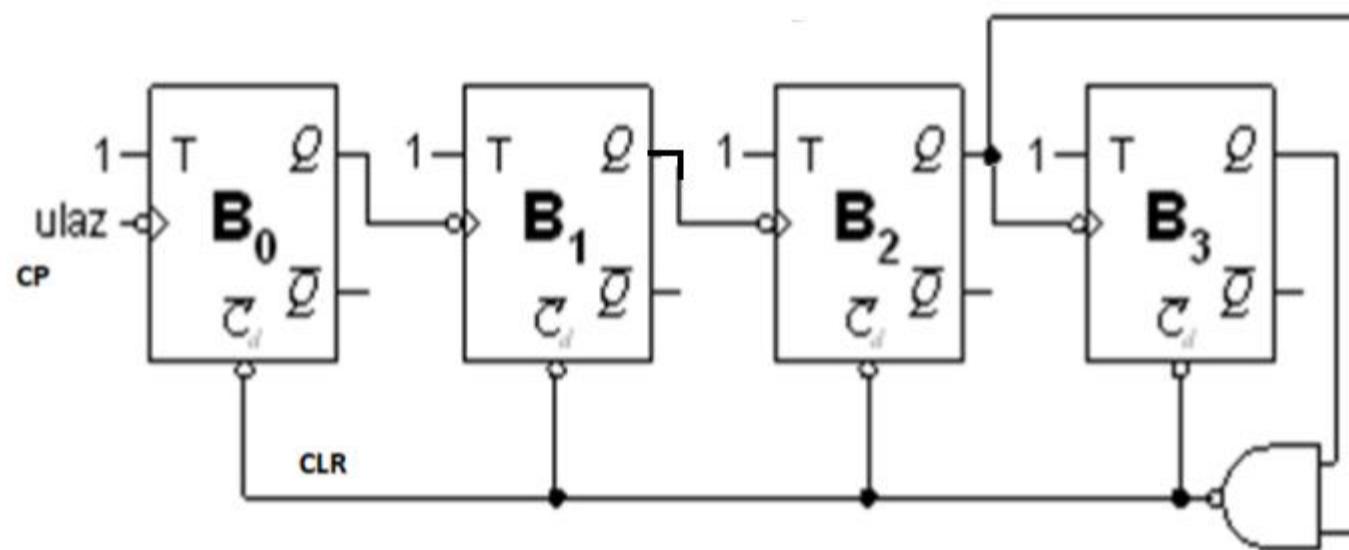**Zadatak: Realizirati brojilo koje broji 12 stanja i napisati pripadajuću tablicu stanja(broji od 0-11)**




CLR	CP	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>
0	X	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1
1	2	0	0	1	0
1	3	0	0	1	1
1	4	0	1	0	0
1	5	0	1	0	1
1	6	0	1	1	0
1	7	0	1	1	1
1	8	1	0	0	0
1	9	1	0	0	1
1	10	1	0	1	0
1	11	1	0	1	1
0	12=0	1	1	0	0
1	13	0	0	0	1
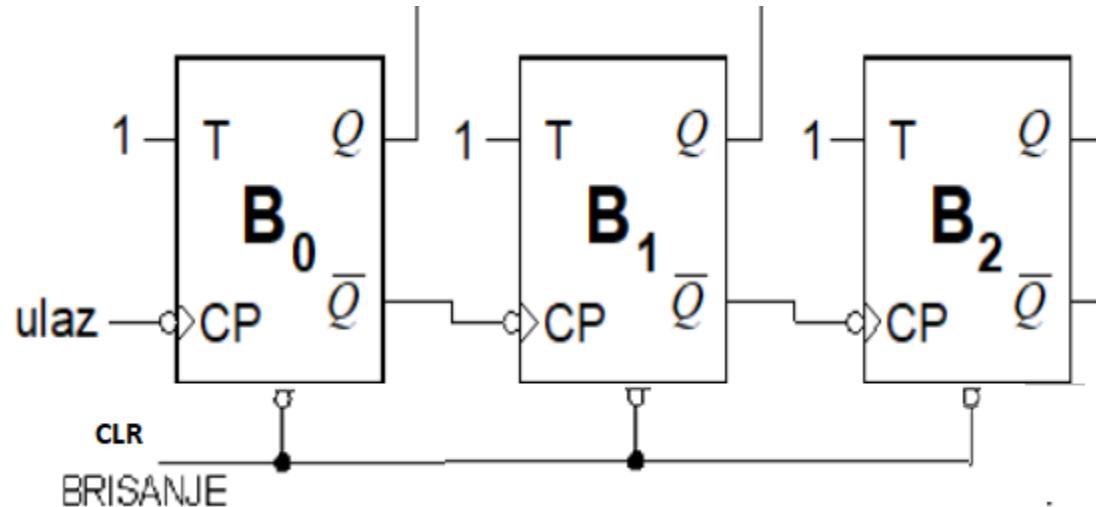
# Zadatak: Realizirati binarno asinkrono brojilo koje broji unazad-okidanu na negativni brid signala Cp





CIKLUS	CLR	CP	dekadska vrijednost			
			$B_2$	$B_1$	$B_0$	
1	0	X	0	0	0	0
2	1	1 ↓	1	1	1	7
3	1	2	1	1	0	6
4	1	3	1	0	1	5
5	1	4	1	0	0	4
6	1	5	0	1	1	3
7	1	6	0	1	0	2
8	1	7	0	0	1	1
			0	0	0	0
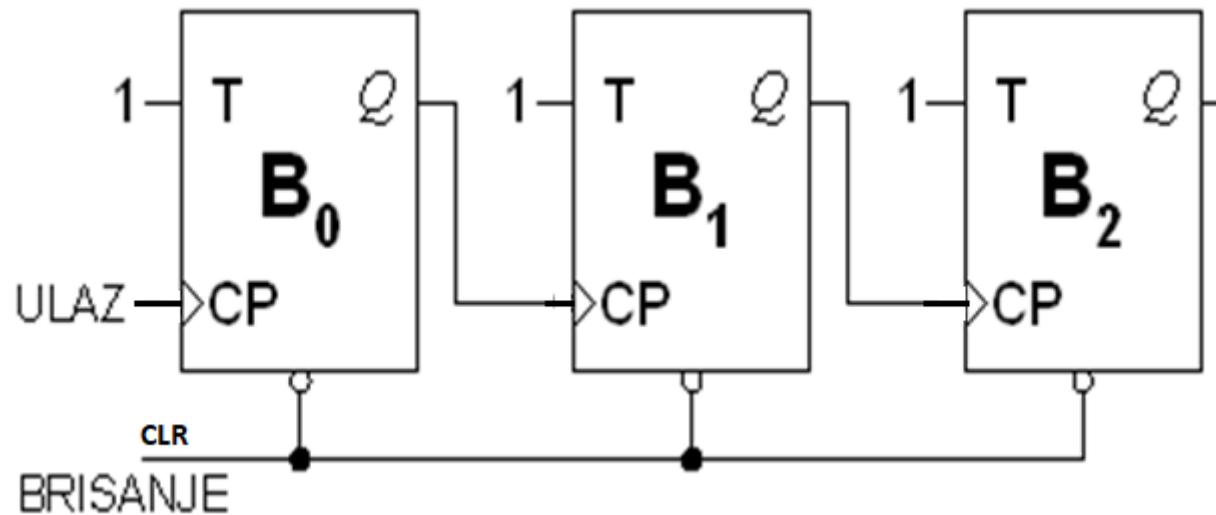
# Zadatak: Realizirati binarno asinkrono brojilo unazadokidano pozitivnim bridom Cp impulsa




CLR	CP	B <sub>2</sub> B <sub>1</sub> B <sub>0</sub>			dekadska vrijednost
		0	0	0	
0	x	0	0	0	0
1	1	1	1	1	7
1	2	1	1	0	6
1	3	1	0	1	5
1	4	1	0	0	4
1	5	0	1	1	3
1	6	0	1	0	2
1	7	0	0	1	1
	8	0	0	0	0

# Razlika sinkroni rad – asinkroni rad

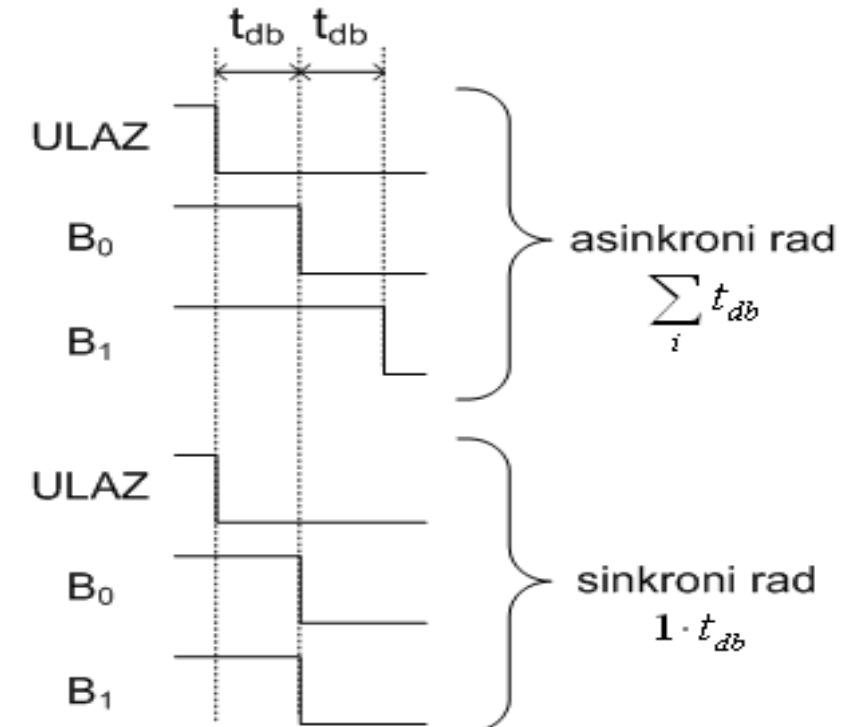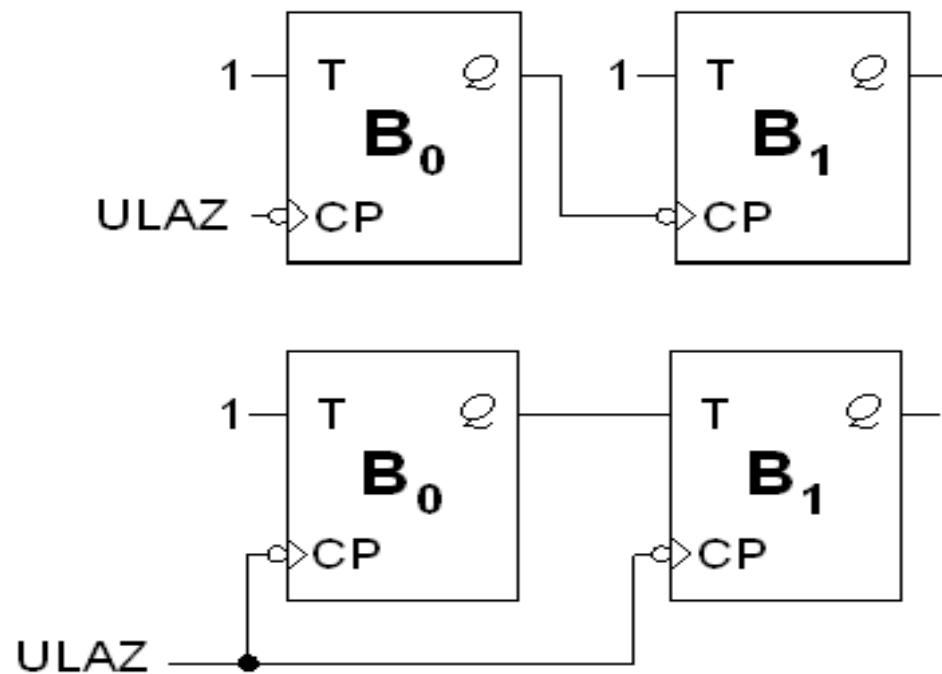

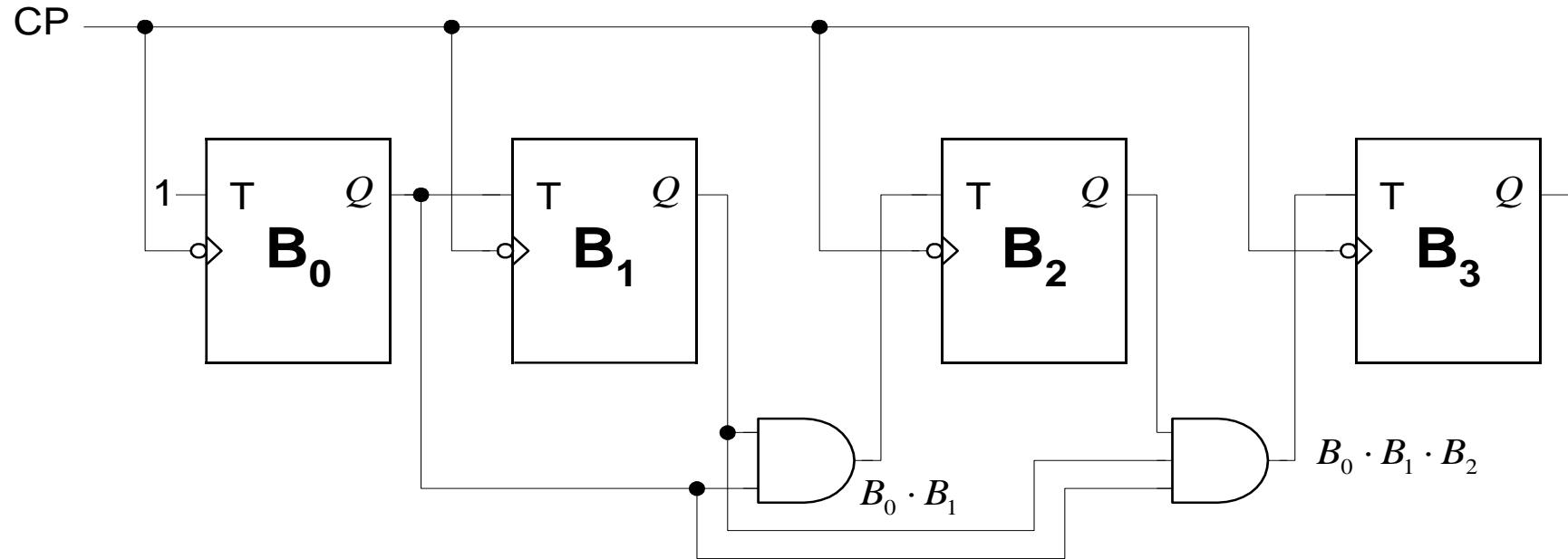
# Binarno sinkrono brojilo s paralelnim prijenosom


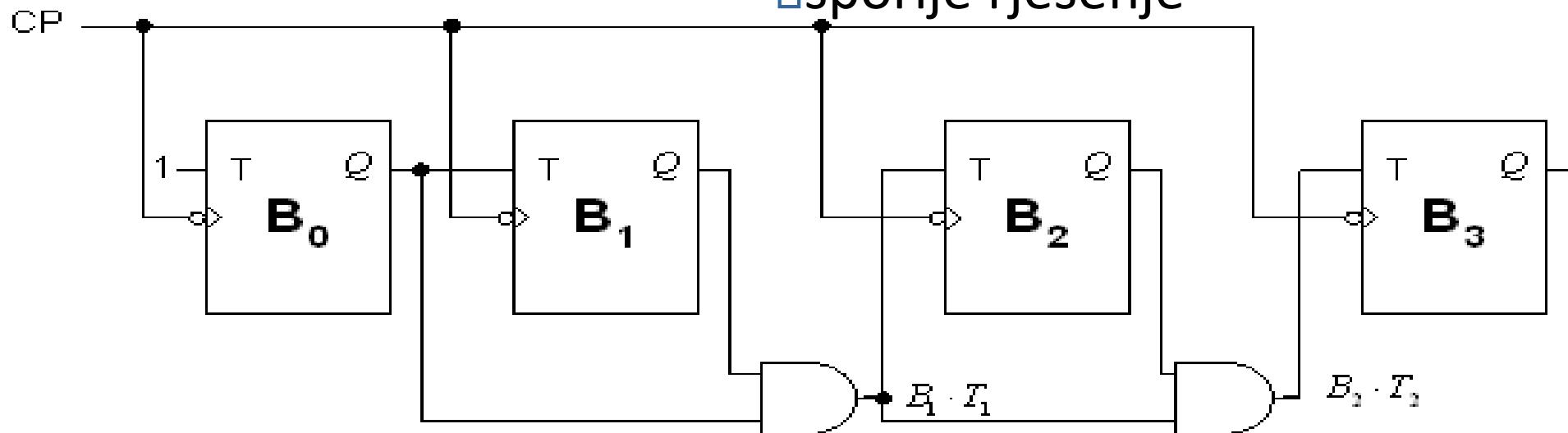
# Binarno sinkrono brojilo sa serijskim prijenosom

- kaskadiranje I-sklopova
- jeftinije rješenje: *istovrsni* I-sklopovi s 2 ulaza
- sporije rješenje




# Binarno sinkrono brojilo

- Trobitno binarno sinkrono brojilo
- struktura brojila slijedi iz tablice brojenja
- prvi bistabil  $B_0$  mijenja stanje uvijek:  $T_0 = 1$
- $i$ -ti bistabil  $B_i$  mijenja stanje kad su svi prethodni
- bistabili u 1:  $T_i = B_0 \cdot B_1 \cdot \dots \cdot B_{i1}$


CP	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

# Brojilo naprijed-natrag

- Smjer: 0=naprijed; 1=nazad

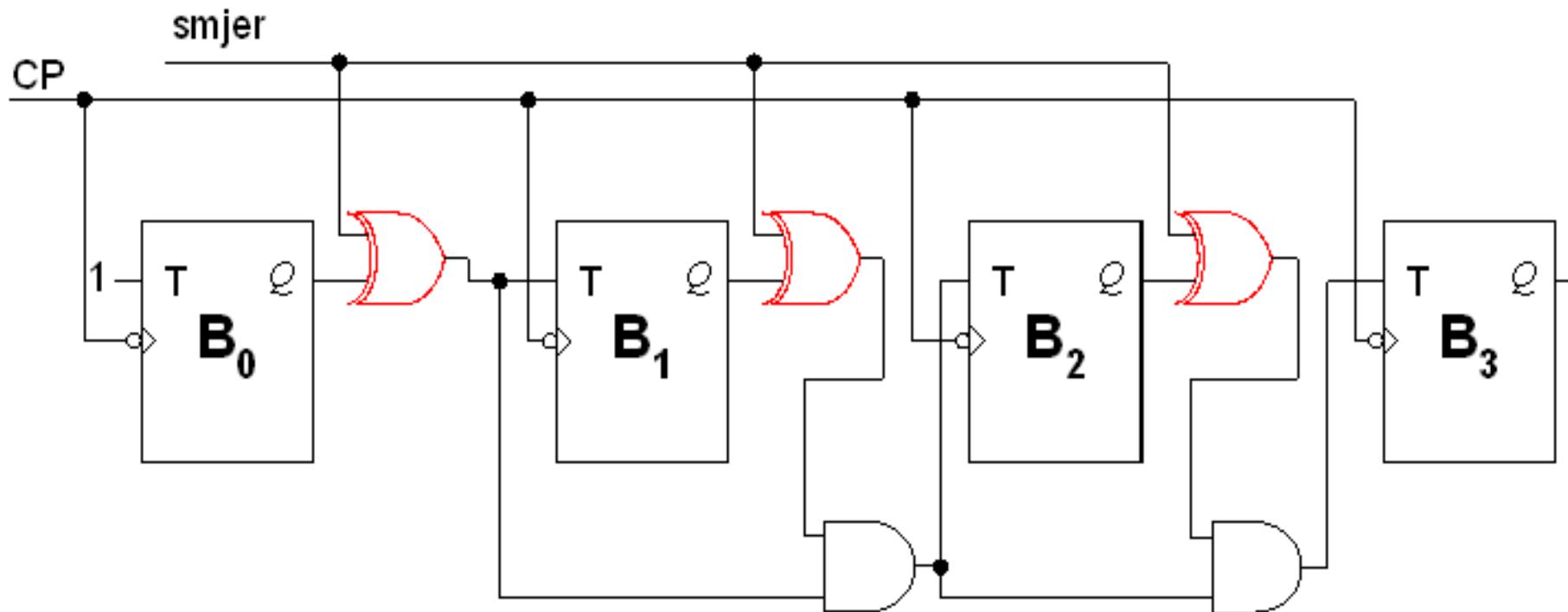

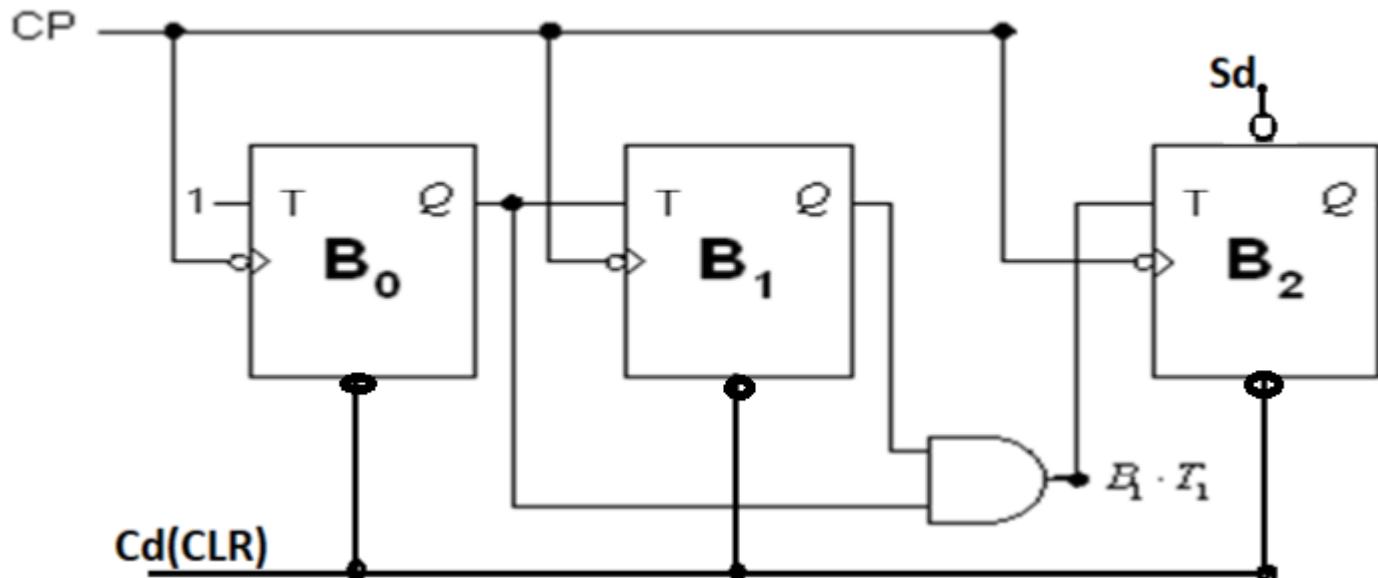Zadatak: Nacrtati shemu trobitnog binarnog sinkronog brojila sa početnim stanjem 100 ( $B_2B_1B_0=100$ ) i napisati pripadajuću tablicu stanja.



$S_d$	CP	$B_2$	$B_1$	$B_0$	dekadska vrijednost
0	X	1	0	0	4
1	1 ↓	1	0	1	5
1	2	1	1	0	6
1	3	1	1	1	7
1	4	0	0	0	0
1	5	0	0	1	1
1	6	0	1	0	2

**Zadatak:** Nacrtati vremenski dijagram za trobitno binarno sinkrono brojilo kroz sljedećih 6 impulsa, ako je početno stanje brojila bilo 100.

